

16.3. Badanie prostownika jednopolówkowego z kondensatorem C

a) tabela wyników

Lp.	<i>Prostowanie jednopolówkowego z kondensatorem C</i>											
	U_1	I_1	P_1	U_0	I_0	P_0	U_2	$\frac{U_0}{U_1}$	$\frac{I_0}{I_1}$	η	U_T	k_T
	V	A	W	V	A	W	V	-	-	%	V	-
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												

16.4. Badanie prostownika jednopolówkowego bez kondensatora C

a) tabela wyników

Lp.	<i>Prostowanie jednopolówkowe bez kondensatora C</i>											
	U_1	I_1	P_1	U_0	I_0	P_0	U_2	$\frac{U_0}{U_1}$	$\frac{I_0}{I_1}$	η	U_T	k_T
	V	A	W	V	A	W	V	-	-	%	V	-
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												

16.5. Spis mierników i przyrządów

Termin odrabiania zajęć	Podpis prowadzącego
-------------------------	---------------------